

1. تعريف الدارة الكهربائية :

تعرف الدارة الكهربائية البسيطة بأنها طريق مغلق من الأسلاك الموصلة يمر عبارة تيار كهربائي.

2. مكونات الدارة الكهربائية :

تتكون الدارة الكهربائية بشكل عام من :


✓ مصباح

✓ أسلاك موصلة

✓ بطارية (مولد كهربائي) و تسمى خلية كهربائية أيضا

✓ مقاوم (القطاعه)

و من الممكن أن تحتوي الدارة الكهربائية على أكثر من مصدر للكهرباء و على أكثر من مصباح و تدفع البطارية الإلكترونات عبر الأسلاك لإضاءة المصباح.

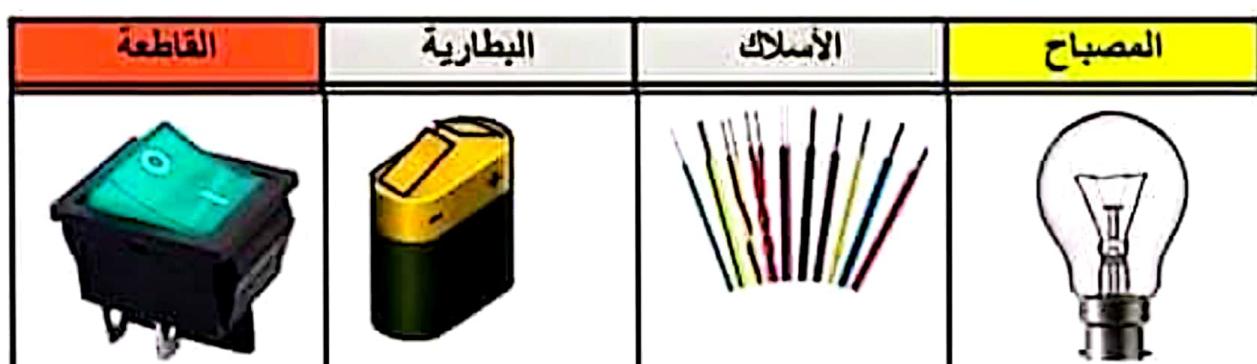**3. وظائف عناصر الدارة الكهربائية :**

| | |
|---|-------------------|
| هو الجزء المستقبل للتيار الكهربائي وهو الذي يتوهج عند غلق الدارة | المصباح |
| ليهاقطيان موجب (+) و سالب (-) وهي تدفع التيار الكهربائي عبر الأسلاك | الخلية الكهربائية |
| هي تستخدم لفتح و غلق الدارة الكهربائية ، مرور أو انعدام مرور الكهرباء | القطاعه |
| هي موصلة للكهرباء و تصنع عادة من النحاس و الالمنيوم من الداخل و تغطى من الخارج بمواد عازلة للكهرباء، وهي تسمح بمرور الكهرباء من الخلية إلى المصباح بسهولة | الأسلاك |

4. الرسم البياني للدارة الكهربائية

أ- الرمز

القطاعه (المقماح)






الصَّبِيرُوُنْ Fusible

F


المصباح الكهربائي




الخلية الكهربائية

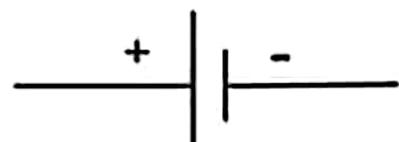

بـ الرسم البياني

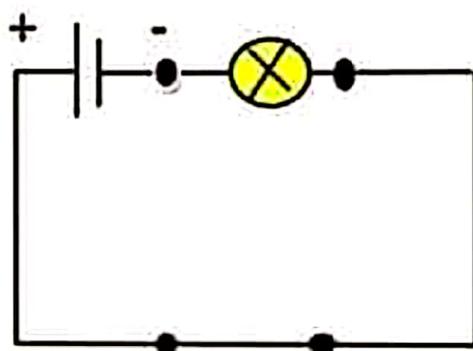

دارَةٌ كَهْرَبَائِيَّةٌ مُخْلَفَةٌ

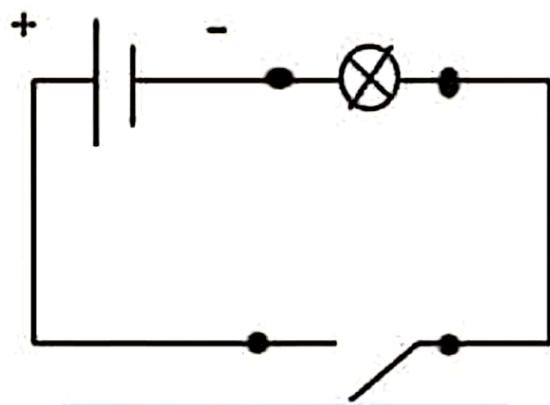

دارَةٌ كَهْرَبَائِيَّةٌ مُفْتَوِّحةٌ

تـ- استنتاج

-عندما تكون الدارة الكهربائية مفتوحة المصباح لا يضيء ، و عند غلق المفتاح يمر التيار الكهربائي عبر الأسلام الناقلة فيستقبله المصباح و يشع نوره
-تsumح الصبيرة بمرور الكهرباء و يتمثل دورها في حماية الدارة من التغير المفاجئ لضغط التيار الكهربائي.

تمارين

1 انكر المكونات الأساسية للدارة الكهربائية ؟

.....
.....

2 ما هي وظيفة الصيبرة ؟

.....

3 أكمل تعمير الجدول التالي


| رمز العنصر المكون للدارة | اسم العنصر المكون للدارة |
|--------------------------|--------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

4 أقدم رسمياً بيانياً للدارة المغلقة موظفاً الصيبرة ؟

5 أقدم رسمياً بيانياً يمكن من استعمال مصباحين و قاطعتين معاً ؟

الدارة الكهربائية

تتألف الدارة الكهربائية البسيطة من

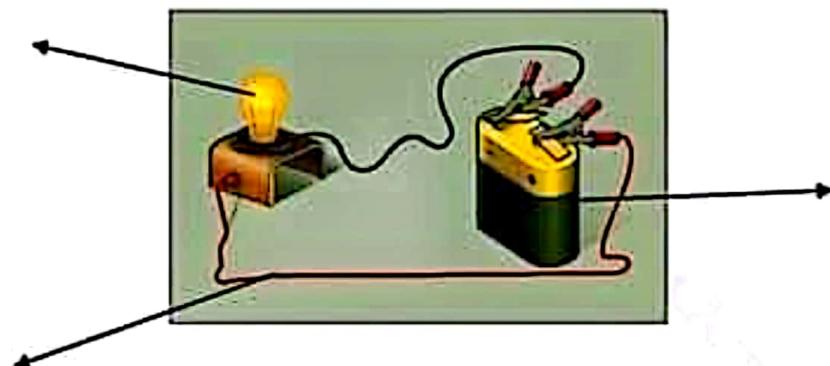


اجزاء الدارة الكهربائية البسيطة

| الاسم | الوصلات | الرمز | المصورة الحقيقة |
|--------------------|---------|-------|-----------------|
| الخلية | | | |
| المصباح الكهربائي | | | |
| الاسلاك الكهربائية | | | |

اعمر الجدول انطلاقاً من التجربة

| التجربة | الملحوظة |
|--|----------|
| A diagram of a simple electrical circuit. It shows a battery at the top left, connected by wires to a switch in the middle left. From the switch, a wire goes down to a light bulb at the bottom right. Another wire goes from the light bulb back up to the switch. Arrows point from the text labels 'الخلية' (battery), 'المصباح الكهربائي' (light bulb), and 'الاسلاك الكهربائية' (wires) to their respective components in the diagram. | |

الدارة الكهربائية

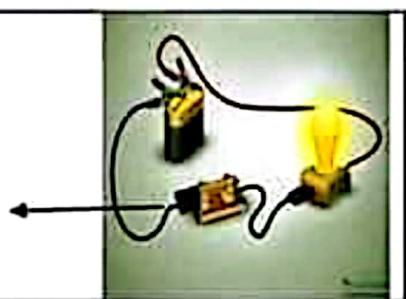


الاستنتاج



لحماية الدارة الكهربائية من التغير المفاجئ للتيار الكهربائي نستعين بـ بساطة

نرمز لها بـ


اربط كل عنصر برموزه

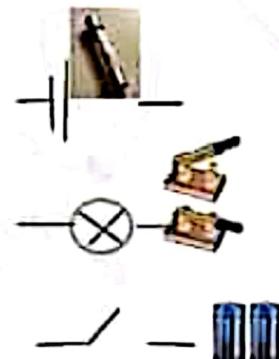

الدارة الكهربائية

مصباح كهربائي

تتألف الدارة الكهربائية البسيطة من :

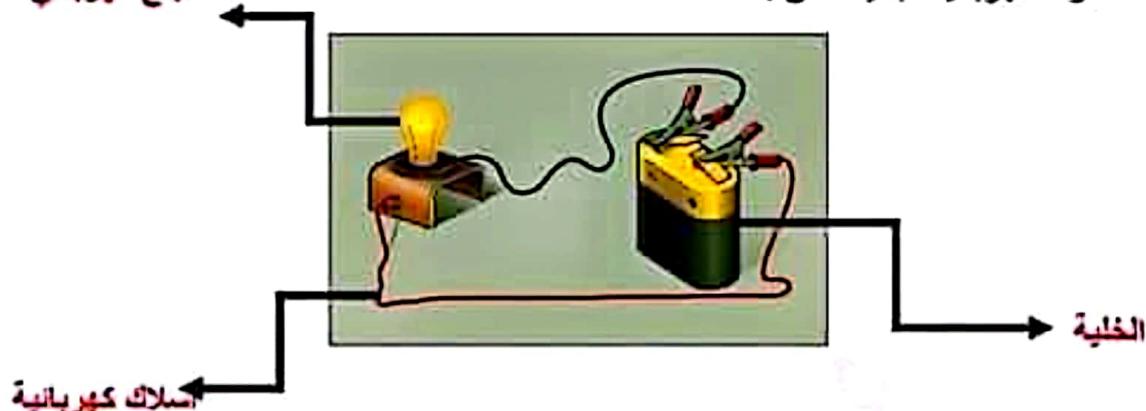

اجزاء الدارة الكهربائية البسيطة

| الاسم | الصورة الحقيقة | الرمز | الوظيفة |
|--------------------|----------------|-------|--|
| الخلية | | | تزود الدارة الكهربائية بالطاقة (الكهرباء). تسمى أيضاً بالمولوك لأنها تولد الطاقة مثل العود الجاف (البطارية). |
| المصباح الكهربائي | | | تستقبل الكهرباء من الخلية فيضيء لذلك يسمى بالمستقبل. |
| الاسلاك الكهربائية | | | تقوم بربط مكونات الدارة، هي وعاء لنقل الكهرباء من الخلية إلى باقي مكونات الدارة. |

اعمر الجدول انتطلاقاً من التجربة

| الملاحظة | التجربة |
|---|--|
| <p>نلاحظ أن الطرف المتحرك للقاطعة معزول عن السلك العتاني من الخلية. في هذه الحالة المصباح لا يضيء.</p> <p>الكهرباء لم تمر عبر القاطعة لأنها مفتوحة لذلك تسمى دارة كهربائية مفتوحة</p> | <p style="text-align: center;">قاطعة</p> |

الدارة الكهربائية

السلك الناقل للكهرباء موصول بالطرف المتحرك للقاطعة فمر التيار الكهربائي عبره ليستقبله المصباح فيضن .

التيار الكهربائي مر عبر القاطعة لأنها **مفتوحة** لذلك تسمى بدارة كهربائية مفتوحة



قاطعة
الاستنتاج

القاطعة هي العنصر المتحكم في غلق او فتح الدارة، نرمز لها بـ

و القاطعة المغلقة بـ



لحماية الدارة الكهربائية من التغيير المفاجئ للتيار الكهربائي نستعين بصيغة

نرمز لها بـ

اربط كل عنصر برمزة

